

03C LARARE

03 C - LÄRARE - Motor/AC/trefas

Förbered: kontrollera motorns verkliga märkskylt, märkning av alla sex terminaler, befintliga bryggor och verifierad säker frångiljning. Om lindningarna inte kan mätas isolerat utan omkoppling ska eleven beskriva metoden teoretiskt och markera mätningen som ej utförd. Ingen nätspänningssättning.

20 poäng: säkerhetsförståelse 4; märkskylt/lindningar 4; korrekt mätning eller tydligt korrekt mätmetod (markera praktiskt utfört separat) 4; AC/Y/? 5; felsökning/dokumentation 3. Säkerhet obligatorisk.

Facit: tre lindningspar U1-U2, V1-V2, W1-W2. 400/Ö3 ? 231 V i Y, 400 V i ?. Märkskylt avgör tillåten driftkoppling; förväxla inte startkoppling med tillåten driftkoppling. Simulerat OL kan tyda på avbrott i en lindning eller mätförbindelse - kontrollera mätkontakt, isolering och uppkoppling innan slutsats. Driftström beror på AC-impedans, induktion, belastning och driftsförhållanden; inte endast DC-resistans. Teoretisk beskrivning av trefasmätning är inte genomförd AC-mätning.