

Inför föreläsning 1A

Fundera i 10–15 minuter och skriv några stödord.

Du behöver inte kunna svaren ännu.

- Vilka delar behövs för att en batteridrivnen lampa ska lysa?
- Varför tror du att lampan har två anslutningar?
- Vad händer i kretsen när du slår av strömbrytaren?
- Vad tror du skiljer spänning från ström?
- Vad betyder ordet resistans för dig?
- En lampa lyser inte. Vad kan det bero på?

Ta med en egen fråga till lektionen.